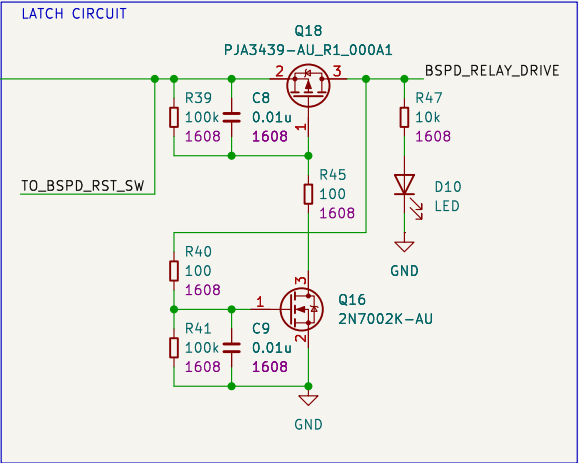
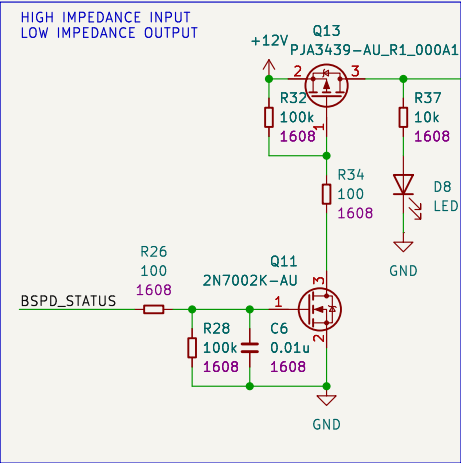
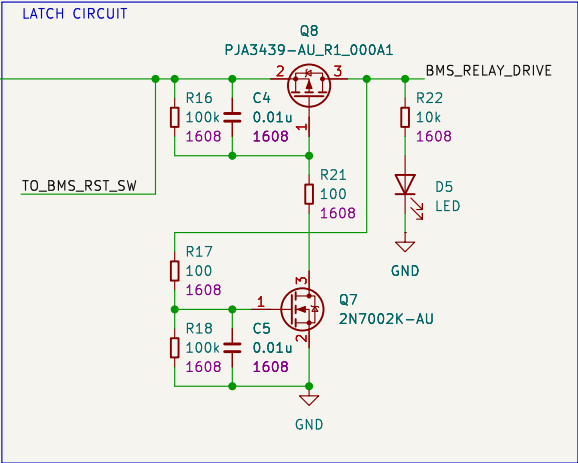
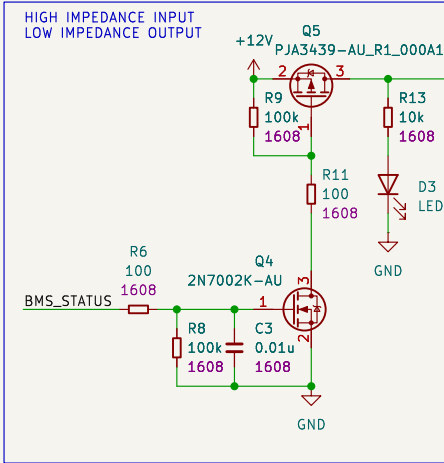
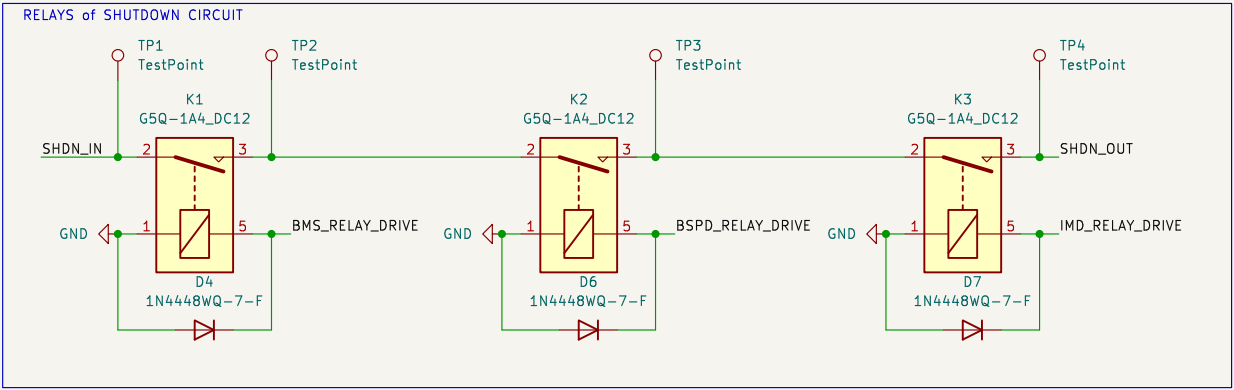


BMSのラッチ回路を例に、動作を説明する。

TO_BMS_RST_SW、BMS_RELAY_DRIVE間にはプッシュスイッチが実装される。他2つも同様。

セット動作
LATCH CIRCUITにHIGHが入力されているとき、
プッシュスイッチを押すと一時的にBMS_RELAY_DRIVEがHIGHとなる。
そして、LATCH CIRCUIT下側Nch MOSFETのゲートがHIGHになると、上側Pch MOSFETのゲートがLOWになる。
一度Pch MOSFETをONしてしまえば、BMS_RELAY_DRIVEはPch MOSFETによりHIGHとなるので、ON状態を保持することができる。

リセット動作
LATCH CIRCUITの入力をLOWにすることで、リセットされる。
再び入力が高くなったとしても、Pch MOSFETはOFF状態であるため、BMS_RELAY_DRIVEはLOWのままとなる。

セット、リセット動作はBMS、BSPD、IMDのラッチ回路すべて同様である。

